

Reti Combinatorie

Reti Logiche T

Ingegneria Informatica

Generica rete logica


Rete logica: Modello astratto che assume come *primitive* alcune semplici elaborazioni di *segnali binari* (gate) e realizza comportamenti più complessi. Nel seguito definiremo procedimenti per stabilire

1. quale **struttura** realizza un dato **comportamento** (**sintesi**)
2. quale **comportamento** ha una data **struttura** (**analisi**)



Convenzioni: ingressi a sinistra, uscite a destra,
nomi dei segnali di ingresso/uscita della rete indicati all'interno della rete



Trascodifica BCD/7 Segmenti

 



- Questo convertitore è un esempio di **macchina combinatoria**: le 7 uscite (abcdefg) sono univocamente determinate dal valore corrente dei 4 ingressi (DCBA) che codificano un numero senza segno tra 0 e 9.
- Es: DCBA=0001 -> abcdefg = 1001111

Esempi di connessione

  - Dato un bus $N[3..0]$, in cui è memorizzato un numero senza segno **con il bit più significativo in posizione 3**, come deve essere collegato al convertitore per ottenerne la rappresentazione a 7 segmenti?




Esempi di macchine combinatorie



×	1	2	3	...	8	9
1	1	2	3	...	8	9
2	2	4	6	...	16	18
3	3	6	9	...	24	27
.....						
.....						
8	8	16	24	...	64	72
9	9	18	27	...	72	81


la tavola pitagorica

 

il dizionario

La cassaforte

- Macchina con 2 ingressi (x, y) e una uscita (z)
- $z=0/1$: cassaforte chiusa/aperta
- $z=1$ con ingresso 11 se e solo se la sequenza vista in ingresso è stata quella corretta, ovvero $xy = 00 - 10 - 11$
- È un esempio di *riconoscitore di sequenze*
- Con ingresso 11, $z = 0$ o 1 ?
- L'informazione è insufficiente a determinare il comportamento della macchina, **dipende anche dalla storia**, è quindi una **macchina sequenziale**

 


Combinatoria vs. Sequenziale



- **Rete (o macchina) combinatoria:** l'uscita dipende **unicamente dagli ingressi correnti**
- **Rete (o macchina) sequenziale:** l'uscita non è univocamente determinata dagli ingressi correnti, ma dipende anche dalla **storia passata** (sequenza di ingressi visti in precedenza) e/o dallo **scorrere del tempo**
- Come faccio a capire se una rete va realizzata come combinatoria o sequenziale? **Se in presenza di una stessa configurazione di ingressi la rete deve fornire 2 o più uscite diverse**, allora è una rete sequenziale, altrimenti è una rete combinatoria

Altri esempi


$$u = \sqrt{i}$$

 

  dipende dagli ingressi
(monete) precedenti




dipende dal tempo

 

Composizione e decomposizione

La disposizione **in serie e/o in parallelo** di reti logiche combinatorie è ancora una rete logica combinatoria

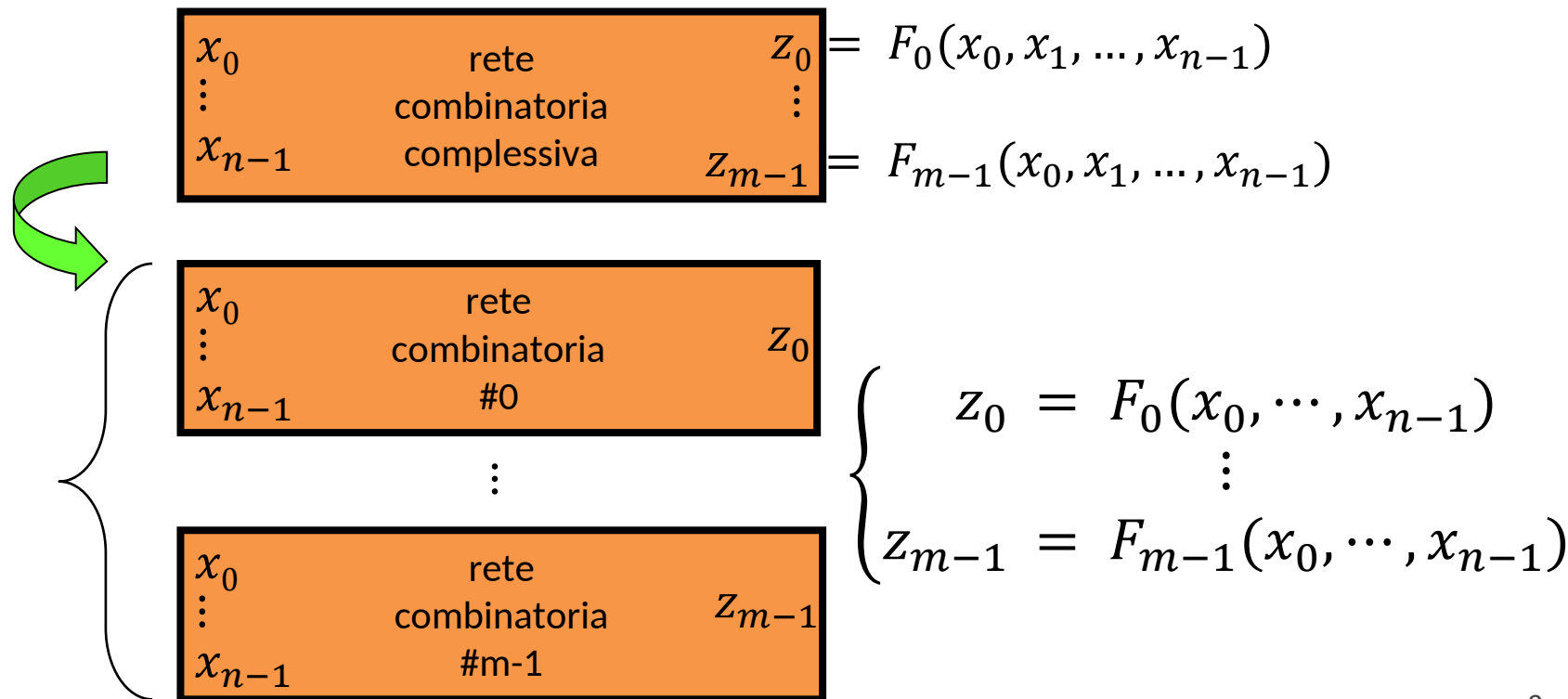Per progettare una rete con m uscite si possono quindi progettare m reti con una sola uscita, operanti in parallelo



Comportamento & Struttura

Comportamento

(cosa fa la rete)

Descrizione in linguaggio naturale

«la rete ha uscita $z=1$ quando x è uguale a y e diverso da w »

Tabella della verità

w	x	y	z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
...

sintesi

analisi

Struttura


(come è realizzata la rete)

Espressione

$$z = (x \equiv y)(x \oplus w)$$

o, in modo equivalente,

Schema logico

 

Funzioni complete e incomplete

Funzione completa di n variabili binarie $z = F(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$: per ognuna delle 2^n configurazioni degli ingressi, è definito il valore dell'uscita z .

Esempi: decoder, sommatore, selettore a n vie (multiplexer)

Funzione incompleta o non completamente specificata: vi è almeno una configurazione degli ingressi per cui non è specificato il valore dell'uscita, o perché tali configurazioni non possono presentarsi o perché non interessa il valore dell'uscita nel caso in cui si presentino

Esempi: convertitore BCD/7 segmenti, encoder

Il convertitore BCD/7 Segmenti


- Sono in realtà 7 funzioni in parallelo di 4 ingressi

$a(D,C,B,A)$


$b(D,C,B,A)$

...


$g(D,C,B,A)$

 

 - Descrizione in linguaggio naturale non è univoca: «6» a cosa equivale?



??

 


Solo la tabella della verità ci permette di descrivere in modo non ambiguo il comportamento di una macchina combinatoria

Convertitore BCD/7 Segmenti

7 funzioni di 4 variabili

D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-
1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

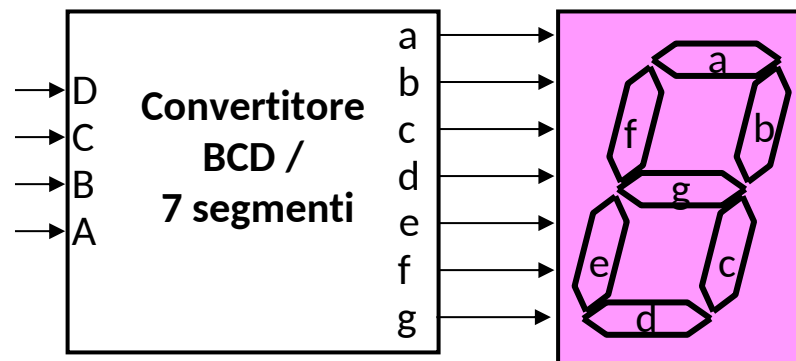

Segmento attivo se segnale «0» (uscite attive basse), quindi, per esempio, 8 -> uscite tutte «0»

Le configurazioni che non possono presentarsi in input possono non essere riportate oppure utilizzo per l'uscita il simbolo che rappresenta una **condizione di «indifferenza»** (*don't care*)

Funzioni di n variabili

- Abbiamo già enumerato tutte le funzioni di una e due variabili binarie
- Non potremmo fare lo stesso con 4 ingressi, e scegliere tra queste i gate a 4 ingressi che realizzano le 7 funzioni del convertitore a 7 segmenti?

x	f_0	f_1	f_2	f_3
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

4 funzioni di una variabile

x	y	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1


16 funzioni di due variabili

Funzioni complete di n variabili

Il numero di distinte funzioni
di n variabili binarie

$$\Phi(n) = 2^{2^n}$$

aumenta esponenzialmente con n

 

n	$\Phi(n)$
1	4
2	16
3	256
4	65536
...	...



I costruttori non forniscono la realizzazione
ad hoc di ogni funzione
**E' il progettista che deve realizzarle tramite
opportuna composizione di gate elementari
disponibili in forma di circuiti integrati**

Small Scale Integration
(SSI)

Medium SI (MSI)

Large SI, Very LSI (LSI, VLSI)

Sintesi: da comportamento a struttura

Comportamento

(cosa fa la rete)

Descrizione in linguaggio naturale

«la rete ha uscita $z=1$ quando x è uguale a y e diverso da w »

Tabella della verità

w	x	y	z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
...

sintesi

analisi

Struttura


(come è realizzata la rete)

Espressione

$$z = (x \equiv y)(x \oplus w)$$

o, in modo equivalente,

Schema logico

 

Algebre binarie

Algebra binaria: Sistema matematico formato da un insieme di operatori definiti assiomaticamente ed atti a descrivere con una espressione ogni possibile funzione di variabili binarie

Calcolo delle proposizioni
 $\{\text{vero}, \text{falso}\}$ $\{e, o, \text{non}\}$
tre operatori

Crisippo (250 a.c.)
G. Boole (1854)

AND, OR e NOT sono
sufficienti per esprimere ogni
possibile funzione binaria

Algebra di commutazione
 $\{0, 1\}$ $\{+, \cdot, '\}$
tre operatori


C. Shannon (1938)

Algebra del nand
 $\{0, 1\}$ $\{\uparrow\}$
un operatore

Algebra del nor
 $\{0, 1\}$ $\{\downarrow\}$
un operatore

Algebra lineare
 $\{0, 1\}$ $\{\oplus, \cdot\}$
due operatori
(EX-OR, AND)

WHO IS CLAUDE SHANNON?

 

THE BIT PLAYER

A FILM BY MARK A. LEVINSON

THE IEEE INFORMATION THEORY SOCIETY PRESENTS A MARK A. LEVINSON FILM THE BIT PLAYER JOHN HUTTON JUDITH IVEY KALUSWA BREWSTER
EXECUTIVE PRODUCERS MICHELLE SPARNO CHRISTINA FRANKLIN ALAN DRUTSKY RICHARD URBANKE
CREATIVE PRODUCER SERGIO VERGARA PRODUCTION DESIGNER JEREMY WOODWARD YUNG SOBRIN
COSTUME DESIGNER KATJA ANDRIEYEV JEN TREMBLY HAIR AND MAKEUP KIM KIM ORIGINAL MUSIC ROBERT MILLER
EDITOR TOM STERNBERG DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY CLAUDIA RASCHKE WRITTEN, PRODUCED AND DIRECTED BY MARK A. LEVINSON

Algebra di commutazione

Algebra binaria definita da

1. un insieme di **simboli** $B = \{0, 1\}$
2. un insieme di **operazioni** $O = \{+, \cdot, '\}$, ovvero
somma logica (+) prodotto logico (\cdot) complementazione ($'$)
3. un insieme di **postulati** P:

$$0 + 0 = 0$$

$$1 + 0 = 1$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

N.B. somma logica,
non aritmetica

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$0' = 1$$

$$1' = 0$$

I postulati corrispondono
al comportamento dei
gate OR, AND e NOT

Cos'è un'espressione?

Costanti: 0 o 1

Variabili: letterali che possono assumere il valore 0 o 1

Espressioni: **stringhe** finite di **costanti**, **variabili**, **operatori** e **parentesi**, formate in accordo alle seguenti regole:

- 1) 0 e 1 sono espressioni
- 2) una **variabile** è una espressione
- 3) se A è un'espressione, lo è anche (A')
- 4) se A, B sono espressioni, lo sono anche (A+B) e (A.B)

Esempi:


$a+(b.c)$ $a + bc$ 0

$a'.b$ $(a+b)'$ $a'b + 0 + ab'$

N.B. - L'operazione di negazione è prioritaria rispetto alle altre e quella del prodotto è prioritaria rispetto alla somma. Non è quindi obbligatorio racchiuderla tra parentesi. La notazione AB indica $A \cdot B$

Tabelle della verità, espressioni e schemi


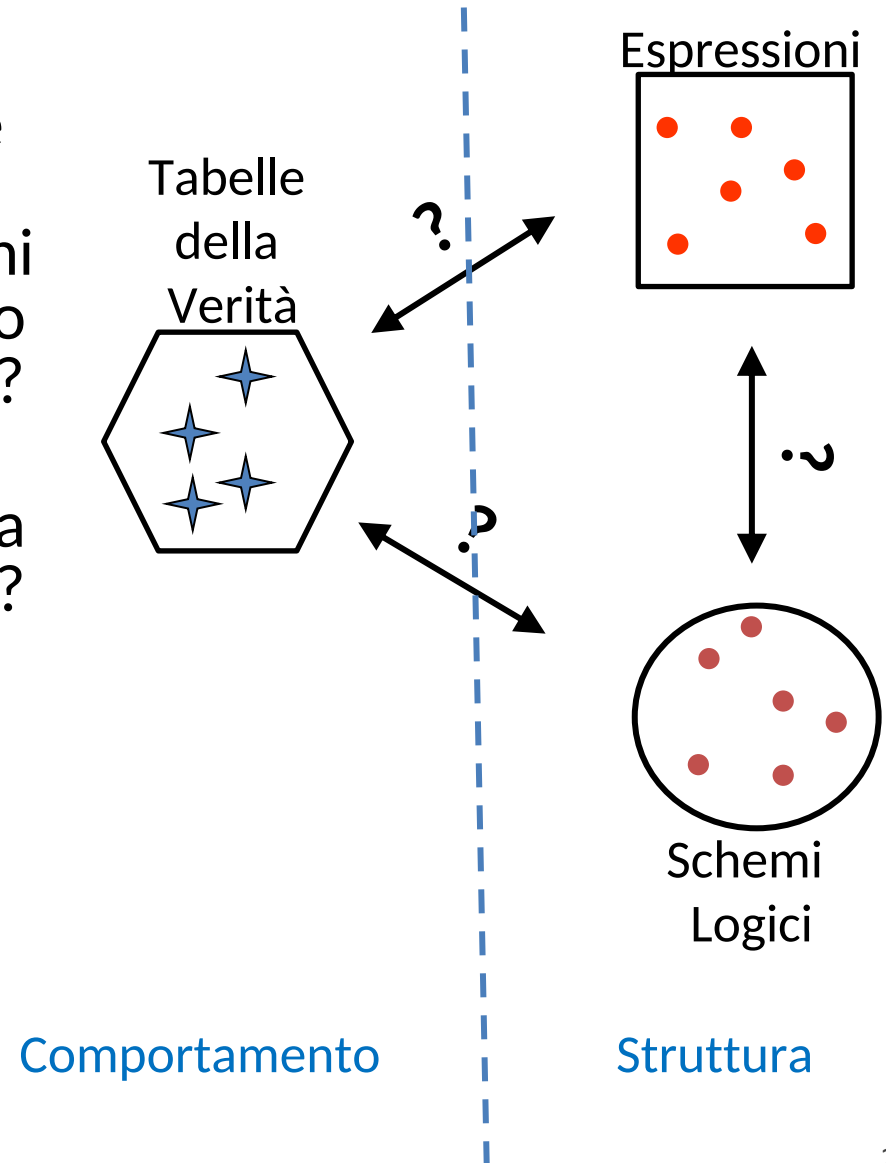
- Qual è la relazione tra tabelle della verità, che descrivono il comportamento, e espressioni e schemi logici che descrivono la struttura di una rete logica?
- Quante espressioni sono possibili data una tabella della verità? E quanti schemi logici?
- A quante tabelle corrisponde un'espressione? A quante tabelle corrisponde uno schema logico?




Da Schemi logici a Espressioni

Schema logico - Descrizione grafica di una struttura formata da simboli di gate e da collegamenti tra le loro linee di ingresso e di uscita.

  Relazione I: Ogni struttura formata da gate connessi in serie e/o in parallelo è descritta da una sola espressione.



Da Espressioni a Schemi logici

 


Relazione II: Ogni espressione descrive una sola struttura formata da gate connessi in serie e/o in parallelo.

Per individuare lo schema descritto da una espressione:

- 1) si parte dalle parentesi più interne e si traccia il simbolo del gate corrispondente all'operazione, collegandone gli ingressi ai segnali esterni;
- 2) si procede in modo analogo con le altre coppie di parentesi, considerando via via come ingressi dei nuovi gate anche le uscite di quelli già tracciati.


Esempio:

$a + (b \cdot c)$

 


Esempi

$$(((a)') + b) \cdot c)'$$

 

Selettore a 2 vie (*Multiplexer*)


$$A' \cdot I_0 + A \cdot I_1$$

 

N.B. - Lo schema logico di una espressione corrispondente ad una rete combinatoria non può avere segnali in retroazione (l'uscita di ogni gate dipende da segnali d'ingresso e/o da uscite di gate disposti "a monte").

Espressioni = Schemi Logici

- Esiste quindi una **relazione biunivoca** tra schemi e espressioni
- Per esprimere la struttura con cui si realizza una funzione si può quindi utilizzare indifferentemente l'una o l'altra.
- Quando possibile è preferibile privilegiare l'espressione in quanto più compatta. L'espressione contiene già tutta l'informazione, non è necessario disegnare anche lo schema
- Che relazione c'è tra espressioni (e quindi schemi logici) e funzioni?

 


Valutazione di una espressione

Valutazione di una espressione di n variabili per una n -pla di valori

- 1) Si sostituisce ad ogni variabile il valore che ha nella n -upla
- 2) Partendo dalle parentesi più interne, si sostituisce ogni operazione con il suo risultato fino ad ottenere o la costante 0 o la costante 1.

Esempio: $E(a,b,c) = a+(b.c)$ per $a=0, b=1, c=0$
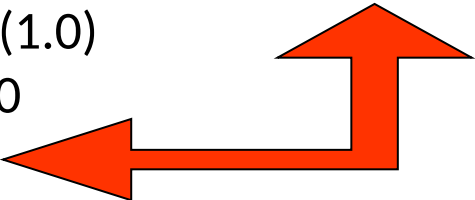
$$\begin{aligned} &= 0+(1.0) \\ &= 0+0 \\ &= 0 \end{aligned}$$


N° di valutazioni - Una espressione di n variabili può essere valutata in 2^n modi diversi, che corrispondono alle n configurazioni binarie dei suoi ingressi.

Quindi, valutando una espressione di n variabili per tutte le possibili 2^n configurazioni, ottengo la **tabella della verità**, ovvero il comportamento della rete combinatoria che ha quella struttura

Da Espressioni a TdV

Esempio: $E(a,b,c) = a+(b.c)$

$$E(0,0,0) = 0+(0.0) = 0$$

$$E(0,0,1) = 0+(0.1) = 0$$

$$E(0,1,0) = 0+(1.0) = 0$$

$$E(0,1,1) = 0+(1.1) = 1$$

$$E(1,0,0) = 1+(0.0) = 1$$


$$E(1,0,1) = 1+(0.1) = 1$$

$$E(1,1,0) = 1+(1.0) = 1$$

$$E(1,1,1) = 1+(1.1) = 1$$

a	b	c	E
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 Relazione III: Ogni espressione descrive una e una sola tabella della verità **completamente specificata**.



Il procedimento di ANALISI ha quindi un risultato univoco: partendo da un dato schema logico o da un'espressione, si può determinare in modo univoco il comportamento (la tabella della verità) che realizzano

Analisi: da struttura a comportamento

Comportamento

(cosa fa la rete)

Descrizione in linguaggio naturale

«la rete ha uscita $z=1$ quando x è uguale a y e diverso da w »

Tabella della verità

w	x	y	z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
...

sintesi

analisi

Struttura


(come è realizzata la rete)

Espressione

$$z = (x \equiv y)(x \oplus w)$$


o, in modo equivalente,

Schema logico

 

Da TdV a Espressioni

 Relazione IV: Una funzione può essere descritta da una molteplicità di espressioni



- **Problema della SINTESI:** partendo da un comportamento dato come tabella della verità, quale scegliere tra i vari schemi logici (o espressioni) che lo realizzano?
- Uno dei metodi più semplici per passare da una tabella della verità a una espressione (tra le possibili) riguarda l'utilizzo delle cosiddette «**espressioni canoniche**»

TdV e Espressioni (canoniche)

Espressione canonica SP (Somma di Prodotti) o I^a forma canonica

Ogni funzione di n variabili binarie è descritta da una **somma di prodotti** logici quante sono le configurazioni delle variabili per cui la funzione vale 1. In ciascun prodotto, o **mintermine**, appare ogni variabile, in forma vera se nella configurazione corrispondente vale 1, in forma negata se vale 0.

Espressione canonica PS (Prodotto di Somme) o II^a forma canonica


Ogni funzione di n variabili binarie è descritta da un **prodotto di somme** logiche quante sono le configurazioni delle variabili per cui la funzione vale 0. In ciascuna somma, o **maxtermine**, appare ogni variabile, in forma vera se nella configurazione corrispondente vale 0, in forma negata se vale 1.

N.B.: questo significa che **ogni** rete combinatoria può in principio essere realizzata **con due soli livelli di gate** (non si considerano i NOT). Ovviamente sono possibili altre realizzazioni, preferibili per altre caratteristiche.

Sintesi canonica del EX-OR

I^a forma canonica (SP):

$$F(x_0, x_1) = x_0' x_1 + x_0 x_1'$$


 


1 se
 $x_0=0$ e $x_1=1$
oppure se
 $x_0=1$ e $x_1=0$
0 negli altri
due casi

x_0	x_1	$x_0 \oplus x_1$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

II^a forma canonica (PS):
  
$$F(x_0, x_1) = (x_0 + x_1)(x_0' + x_1')$$




Realizzare e
simulare con
Digital

Sintesi canonica dell'Equivalence

I^a forma canonica (SP):



$$F(x_0, x_1) = x_0' x_1' + x_0 x_1$$

 

$x_0 x_1$	$x_0 \equiv x_1$
0 0	1
0 1	0
1 0	0
1 1	1

II^a forma canonica (PS):
  
$$F(x_0, x_1) = (x_0 + x_1')(x_0' + x_1)$$



Esempio: full adder

- Definire la struttura di una rete logica con 3 ingressi a , b , c e 2 uscite S e R che presenta
 - uscita $S = 1$ quando il numero di «1» sui suoi ingressi è dispari
 - uscita $R = 1$ quando in ingresso ci sono due o più «1».
- Questa rete è combinatoria perché l'uscita dipende solo dagli ingressi attuali
- Questa rete è un «Full Adder»: vedremo più avanti che è un componente fondamentale per realizzare operazioni aritmetiche tra numeri binari

Espressione canonica SP (1a forma canonica)



	a	b	r	S	R
C ₀	0	0	0	0	0
C ₁	0	0	1	1	0
C ₂	0	1	0	1	0
C ₃	0	1	1	0	1
C ₄	1	0	0	1	0
C ₅	1	0	1	0	1
C ₆	1	1	0	0	1
C ₇	1	1	1	1	1

S=1 se
la configurazione d'ingresso è
C₁ o C₂ o C₄ o C₇

ovvero se

(a=0) e (b=0) e (r=1) o
(a=0) e (b=1) e (r=0) o
(a=1) e (b=0) e (r=0) o
(a=1) e (b=1) e (r=1)

ovvero se

(a'=1) e (b'=1) e (r=1) o
(a'=1) e (b=1) e (r'=1) o
(a=1) e (b'=1) e (r'=1) o
(a=1) e (b=1) e (r=1)


$$S = a'b'r + a'br' + ab'r' + abr$$

$$R = a'br + ab'r + abr' + abr$$

Sintesi canonica (1^a forma) del Full Adder

$$S = a' b' r + a' b r' + a b' r' + a b r$$
$$R = a' b r + a b' r + a b r' + a b r$$

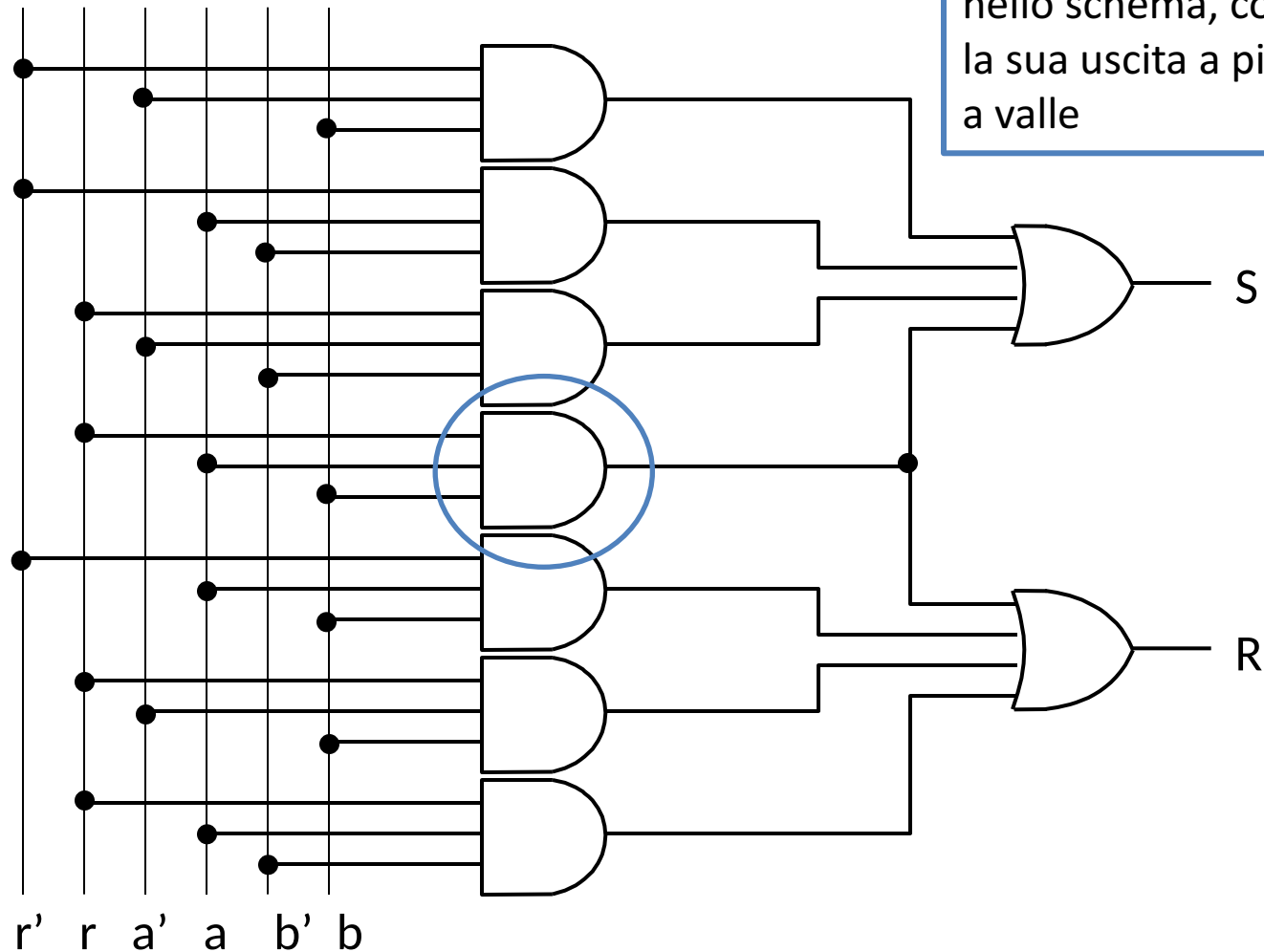Se compare lo stesso gate in più espressioni, posso riportarlo una volta sola nello schema, collegando la sua uscita a più ingressi a valle



Espressione canonica PS (2^a forma canonica)



	a	b	r	S	R
C ₀	0	0	0	0	0
C ₁	0	0	1	1	0
C ₂	0	1	0	1	0
C ₃	0	1	1	0	1
C ₄	1	0	0	1	0
C ₅	1	0	1	0	1
C ₆	1	1	0	0	1
C ₇	1	1	1	1	1

S=1 se
la configurazione d'ingresso è
non C₀ e non C₃ e non C₅ e non C₆

ovvero se
((a=1) o (b=1) o (r=1)) e
((a=1) o (b=0) o (r=0)) e
((a=0) o (b=1) o (r=0)) e
((a=0) o (b=0) o (r=1))

ovvero se
((a=1) o (b=1) o (r=1)) e
((a=1) o (b'=1) o (r'=1)) e
((a'=1) o (b=1) o (r'=1)) e
((a'=1) o (b'=1) o (r=1))


$$S = (a+b+r) (a+b'+r') (a'+b+r') (a'+b'+r)$$

$$R = (a+b+r) (a+b+r') (a+b'+r) (a'+b+r)$$


Sintesi canonica (2^a forma) del Full Adder

$$S = (a+b+r)(a+b'+r')(a'+b+r')(a'+b'+r)$$

$$R = (a+b+r)(a+b+r')(a+b'+r)(a'+b+r)$$

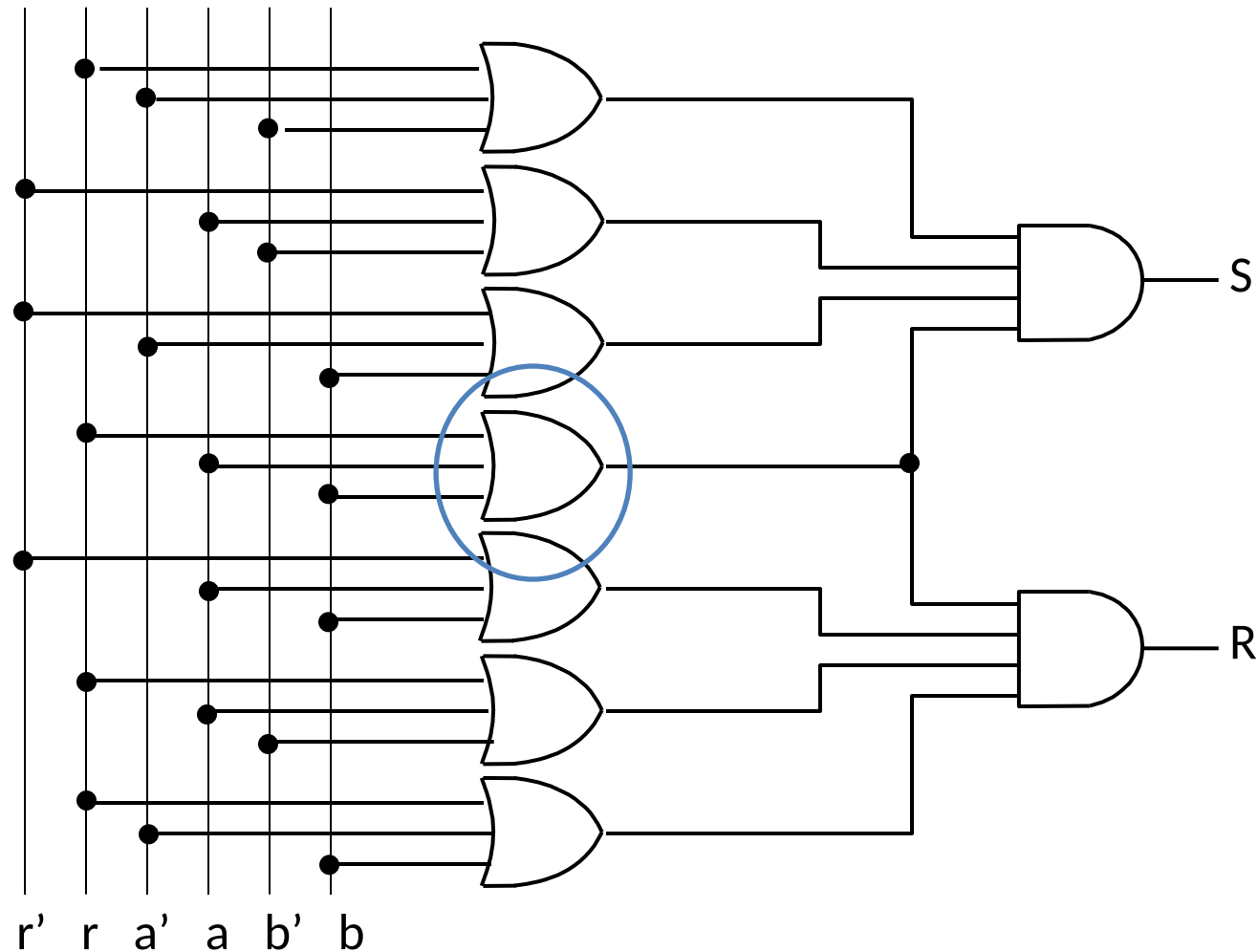

 Espressioni canoniche: notazione simbolica



$$\begin{aligned} S(a,b,r) &= \sum_3 m(1,2,4,7) \\ &= \prod_3 M(0,3,5,6) \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} R(a,b,r) &= \sum_3 m(3,5,6,7) \\ &= \prod_3 M(0,1,2,4) \end{aligned}$$

i	a	b	r	S	R
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	1

- $m(i)$: mintermine di n bit che assume il valore 1 solo per la n -pla di valori delle variabili corrispondente all'indice i
- $M(i)$: maxtermine di n bit che assume il valore 0 solo per la n -pla di valori delle variabili corrispondente all'indice i
- Mintermini e maxtermini sono complementari: una configurazione è un mintermine o un maxtermine
- Pedice dell'operatore Σ / Π : numero di variabili coinvolte nei mintermini/maxtermini

Equivalenza tra espressioni

 Espressioni equivalenti - Due espressioni E_1, E_2 sono equivalenti, e si scrive $E_1 = E_2$, se e solo se descrivono la stessa funzione (o TdV).



- Un esempio di espressioni equivalenti sono le due espressioni canoniche (forma PS e SP) appena viste

Equivalenza tra espressioni


Espressioni equivalenti possono corrispondere a schemi logici di **complessità differente**

Esempio: funzione U di 3 variabili a, b, c con 6 mintermini e 2 maxtermini:

$$U(a, b, c) = \sum_3 m(0, 1, 2, 3, 4, 5) = \prod_3 M(6, 7)$$


Le sue espressioni canoniche richiedono

 - 6 AND e 1 OR nella forma SP
- 2 OR e 1 AND nella forma PS



Espressioni di funzioni incomplete

- Anche espressioni che forniscono eguale valutazione limitatamente al dominio di una funzione incompleta sono dette **equivalenti**.
- Esempio: **l'encoder** è una rete che realizza la trascodifica da codice 1 su N a codice binario.
- A seconda del valore assegnato alle configurazioni non utilizzate dalla funzione che realizza un encoder a 3 ingressi, ottengo una **famiglia di espressioni** diverse tra loro equivalenti

 

ENCODER a 3 ingressi

x_3	x_2	x_1	z_1	z_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	1

N.B.: le altre configurazioni sono per ipotesi impossibili, quindi non è definito come risponde la rete

Espressioni di funzioni incomplete

- Riempiendo le configurazioni non utilizzate con degli «uni» anziché degli «zeri» posso ottenere un'espressione equivalente, ma più semplice, delle due uscite. **Come individuare la scelta ottima?**

x_3	x_2	x_1	z_1	z_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

$$z_1 = x_3 x_2' x_1' + x_3' x_2 x_1'$$

$$z_0 = x_3 x_2' x_1' + x_3' x_2' x_1$$

x_3	x_2	x_1	z_1	z_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$$z_1 = x_3 + x_2$$

$$z_0 = x_3 + x_1$$

Sintesi di reti combinatorie

- Un possibile approccio per realizzare la sintesi di una funzione data è il seguente:
 - Scegliere una espressione tra le molteplici corrispondenti a una data funzione (es. le espressioni canoniche)
 - Operare nel dominio delle espressioni per ridurre la complessità algebrica mediante manipolazione algebrica sfruttando le **equivalenze notevoli** dell'algebra di commutazione

Equivalenze notevoli


Proprietà della somma e del prodotto logico:

(tutte verificabili confrontando le tabelle della verità dei due lati delle uguaglianze)


E1) *commutativa*

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

 


=

 


E2) *associativa*

$$(x + y) + z = x + y + z$$
 
$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot y \cdot z$$



=

 


(utile per ridurre il fan-in)

Equivalenze notevoli

E3) distributiva

N.B.: Questa equivalenza, non valida in algebra «tradizionale», è vera in algebra binaria. In generale, in algebra binaria ogni proprietà è duale.

Verifica con TdV

 


(riduzione del numero di gate utilizzati)

x	y	z	a=x+y	b=x+z	a·b	c=y·z	x+c
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Equivalenze notevoli

E4) *idempotenza*

 
$$\begin{aligned} x + x &= x \\ x \cdot x &= x \end{aligned}$$



x	x·x
0	0
1	1

E5) *identità*

 
$$\begin{aligned} x + 0 &= x \\ x \cdot 1 &= x \end{aligned}$$



x	x·1
0	0
1	1

E6) *limite*
 
$$\begin{aligned} x + 1 &= 1 \\ x \cdot 0 &= 0 \end{aligned}$$




x	x·0
0	0
1	0

Equivalenze notevoli

Proprietà della complementazione:

E7) *involuzione*

$$(x')' = x$$

 


(amplificazione di segnale)

E8) *limitazione*

$$x + x' = 1$$

$$x \cdot x' = 0$$

 


x	x'	x·x'
0	1	0
1	0	0

E9) *combinazione*

$$xy + xy' = x$$

$$(x+y) \cdot (x+y') = x$$

 

Dim.:

$$\begin{aligned} xy + xy' &= x (y+y') \\ &= x \cdot 1 \\ &= x \end{aligned}$$

(E3 – distributiva)
(E8 – limitazione)
(E5 – identità)


Equivalenze notevoli

E10) I^a legge di De Morgan

II^a legge di De Morgan

$$(x + y)' = x' \cdot y'$$

$$(x \cdot y)' = x' + y'$$

 

x	y	$(x \cdot y)'$	x'	y'	$x' + y'$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0

- utili per determinare espressioni equivalenti utilizzando gate logici diversi, es. NOR/NAND al posto di AND/OR
- Equivalentemente, le leggi di De Morgan asseriscono che:

$$\begin{aligned}
 x+y &= ((x+y)')' \\
 &= (x' \cdot y')'
 \end{aligned}$$

E7-involuzione

E10-De Morgan

- Dunque è possibile sostituire un gate OR con un gate AND (e viceversa)
 1. Negando l'uscita
 2. Negando tutti gli ingressi

Equivalenze notevoli

E11) *consenso*

$$xy + x'z + yz = xy + x'z$$

$$(x+y) \cdot (x'+z) \cdot (y+z) = (x+y) \cdot (x'+z)$$


Dimostrazione:

$xy + x'z + yz$	$= xy + x'z + yz (x + x')$	Limitazione e Identità
	$= xy + x'z + yzx + yzx'$	Distributiva
	$= xy (1+z) + x'z (1+y)$	Distributiva
	$= xy (1) + x'z (1)$	Limite
	$= xy + x'z$	Identità

Manipolazione algebrica di espressioni ...

- Lo schema logico relativo all'espressione canonica SP del «riporto» (R) di un Full Adder richiede 4 «AND» a 3 ingressi ciascuno e, in cascata, 1 «OR» a 4 ingressi e 3 NOT per avere gli ingressi in forma vera e negata.

$$R = a' b r + a b' r + a b r' + a b r$$

 

Manipolazione algebrica di espressioni ...

- È possibile ottenere una espressione più semplice? Una possibile manipolazione.

$$R = a' b r + a b' r + a b r' + a b r$$

$$= a' b r + a b' r + a b (r' + r) \quad \text{Distrib. (E}_3\text{)}$$

$$= a' b r + a b' r + a b 1 \quad \text{Limitazione (E}_8\text{)}$$

$$= a' b r + a b' r + a b \quad \text{Identità (E}_5\text{)}$$

- È possibile ottenere una semplificazione ulteriore? Ripartiamo da capo applicando una manipolazione algebrica meno intuitiva.

Formulazione SP originale..


$$R = \overbrace{a' b r + a b' r + a b r'}^{+ a b r} + a b r + a b r \quad \text{Idempot. (E}_4\text{)}$$

$$= b r (a' + a) + a r (b' + b) + a b (r' + r) \quad \text{Distrib. (E}_3\text{)}$$

$$= b r 1 + a r 1 + a b 1 \quad \text{Limitaz. (E}_8\text{)}$$


$$= b r + a r + a b \quad \text{Identità (E}_5\text{)}$$

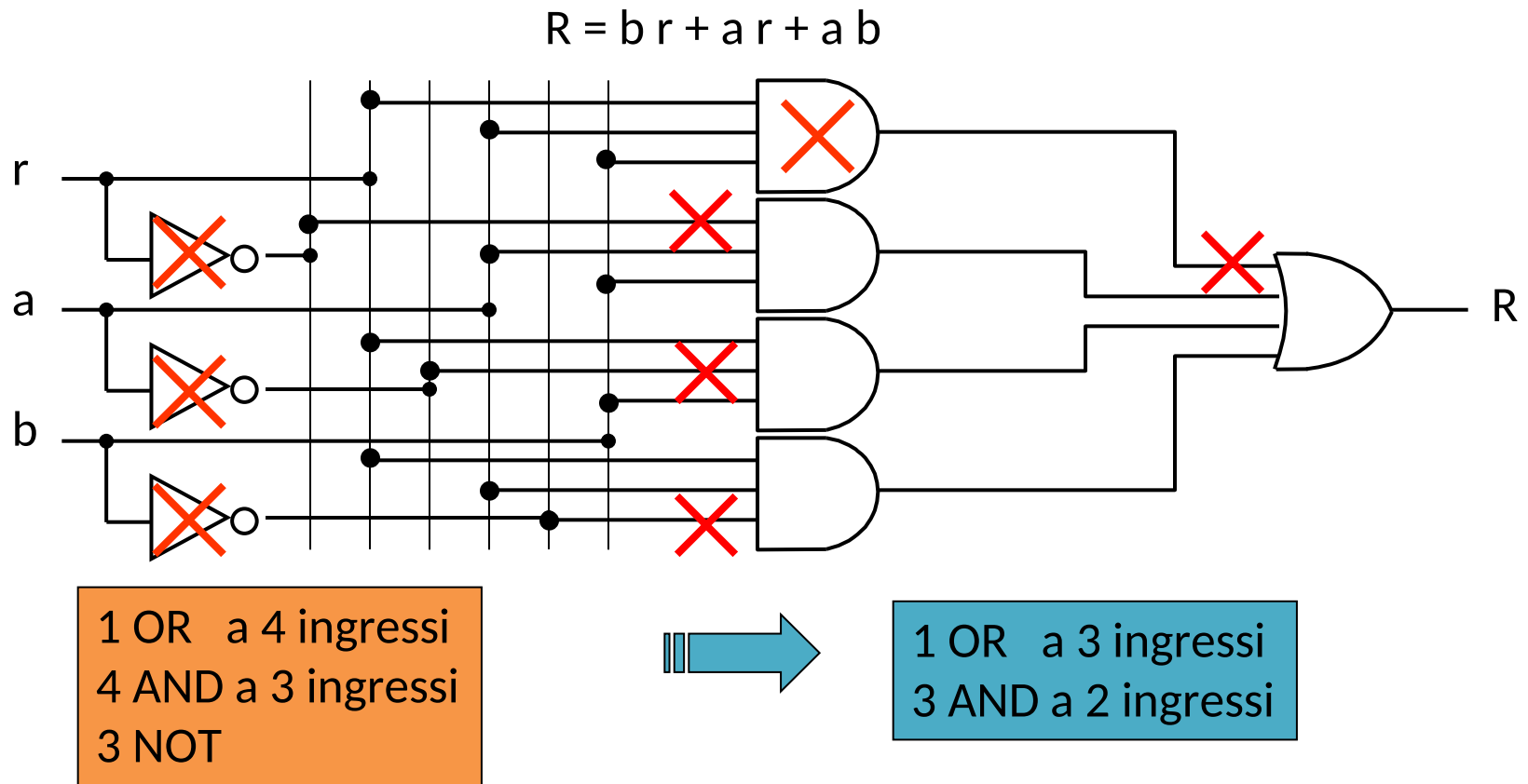... Manipolazione algebrica di espressioni



- Come abbiamo visto il procedimento di manipolazione algebrica verso la rete «di costo minimo» può non essere affatto ovvio
- Il processo di sintesi volto all'ottenimento della rete di costo minimo viene realizzato mediante opportune metodologie (es. le mappe di Karnaugh, si vedranno più avanti)

Il problema della sintesi

 

SINTESI: individuazione **dell'espressione** che fornisce lo schema **"migliore"** per la realizzazione della funzione assegnata. «Migliore» può essere definito con criteri anche opposti tra loro, quali

Rapidità di progetto

Massima velocità

Massima flessibilità

Minima complessità

Progetto logico di circuiti combinatori

